# الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

**اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية**

◆ تفوّق

**المستوى:** السنة الثانية متوسط | السنة الدراسية: 2025/2026

## التمرين الأول

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) في الدارة (2) على التفرع. | 2 | 6 |
| 2) على التسلسل: ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة تصبح مفتوحة ؛ على التفرع: يبقى مشتعلًا لأن فرعه مغلق ومستقل. | 2 | |
| 3) مخطط: عمود، ومصباحان كل منهما في فرع مستقل موصول بين نفس النقطتين. | 2 | |

## التمرين الثاني

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) دارة يُوصل فيها قطبا المولد بسلك ناقل مباشرة دون جهاز ؛ خطرها: سخونة الأسلاك واحتراقها وإتلاف المولد وخطر الحريق. | 2 | 6 |
| 2) تنصهر وتقطع التيار عندما تكون شدته كبيرة (عند الدارة القصيرة) فتحمي التجهيزات. | 2 | |
| 3) عدم لمس الأجهزة بأيدٍ مبللة ، عدم إدخال أشياء معدنية في المقبس ، عدم استعمال أسلاك مكشوفة ، عدم تحميل المقبس بعدة أجهزة (يقبل اثنتان). | 2 | |

## الوضعية الإدماجية

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) التركيب على التفرع، لأن كل فرع مستقل فيمكن التحكم في كل مصباح بقاطعته، واحتراق أحدهما لا يؤثر على الآخر. | 3 | 8 |
| 2) مخطط: مولد، وفرعان على التفرع، في كل فرع قاطعة ومصباح على التسلسل. | 3 | |
| 3) لتجنب الصعقة الكهربائية، لأن تيار الشبكة المنزلية خطير على الإنسان. | 2 | |

tafawoq.site