اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة ونصف

المستوى: السنة الثانية متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

نركب دارتين: (1) عمود ومصباحان على التسلسل ، (2) عمود ومصباحان على التفرع (المصابيح متماثلة).

1. في أي دارة تكون إضاءة المصابيح أقوى؟
2. نفك مصباحًا من كل دارة. ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل حالة؟ علّل.
3. ارسم مخطط الدارة (2).

التمرين الثاني (06 نقاط)

1. ما الدارة القصيرة (المستقصرة)؟ وما خطرها؟
2. ما دور المنصهرة في الدارة؟
3. اذكر قاعدتين من قواعد الأمن الكهربائي في المنزل.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يريد أبٌ تركيب مصباح في غرفة ابنه ومصباح في المطبخ، بحيث يُشعل كل مصباح وحده بقاطعته، ولا ينطفئ مصباح المطبخ إذا احترق مصباح الغرفة.

1. ما نوع التركيب المناسب؟ علّل.
2. ارسم مخطط الدارة (مولد، مصباحان، قاطعتان).
3. لماذا يجب قطع التيار من العداد قبل تركيب المصابيح؟

بالتوفيق

tafawoq.site