الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الحبابة الزجاجية ، الفتيل (السلك المتوهج) ، القاعدة (الكعب) ، مربطا التوصيل ، سلكا الحمل (يقبل أربعة).	4×0,75	6
2) مربطان: أحدهما في الأسفل (قاعدة الكعب) والآخر على الجانب (الغلاف المعدني الملولب).	1,5	
3) أن يكون الفتيل سليمًا والدارة مغلقة (مربطاه موصولان بقطبي المولد).	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) عمود فارغ ، مصباح تالف (فتيل مقطوع) ، سلك مقطوع أو توصيل غير محكم (يقبل ثلاثة).	3×1	6
2) نعوّض كل مصباح بالمصباح السليم، واحدًا بعد الآخر؛ إذا اشتعلت الدارة عند تعويض مصباح ما، فهو التالف.	3	

الوضعية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) عمود (بطارية) ، مصباح ، قاطعة (زر) ، نواقل معدنية (يقبل ثلاثة).	3×1	8
2) مخطط دارة بسيطة على التسلسل: رمز العمود، رمز القاطعة، رمز المصباح، والأسلاك.	2	
3) تجريب العمود في جهاز آخر أو تعويضه ، ثم فحص المصباح بتجريبه في دارة سليمة ، ثم فحص التوصيلات والقاطعة ؛ وتعويض العنصر التالف.	3	

tafawoq.site