فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثانية متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (06 نقاط)

1. اذكر أجزاء المصباح الكهربائي (أربعة).
2. كم مربطًا للمصباح؟ أين يقعان؟
3. ما شرط اشتعال المصباح في دارة؟

التمرين الثاني (06 نقاط)

في دارة على التسلسل تحتوي على عمود ومصباحين وقاطعة مغلقة، لا يشتعل أي مصباح.

1. اذكر ثلاثة أسباب محتملة لهذا العطب.
2. كيف تكشف عن المصباح التالف باستعمال مصباح سليم؟

الوضعية (08 نقاط)

ضغط سمير على زر مصباح الجيب فلم يشتعل.

1. ما العناصر الموجودة داخل مصباح الجيب؟ (اذكر ثلاثة)
2. ارسم مخطط دارة مصباح الجيب بالرموز النظامية.
3. اقترح طريقة منظمة لإيجاد سبب العطب وإصلاحه.

بالتوفيق

tafawoq.site