# الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

**فرض في مادة: العلوم الفيزيائية**

◆ تفوّق

**المستوى:** السنة الثانية متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

## التمرين الأول

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) مخطط: عمود ، مصباح ، ومكان المادة المختبرة بين نقطتين، كلها على التسلسل. | 3 | **10** |
| 2) نواقل: النحاس ، مسمار الحديد ، الجرافيت. عوازل: الممحاة ، البلاستيك ، الورقة. | 6×0,75 | |
| 3) لأن البلاستيك عازل يحمي من الصعق الكهربائي ويمنع التلامس بين الأسلاك (الدارة المستقصرة). | 2,5 | |

## التمرين الثاني

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) مخطط صحيح: عمود، قاطعة، $L_1$ ، $L_2$ في حلقة واحدة. | 2 | **10** |
| 2) ينطفئ $L_2$ ، لأن الدارة أصبحت مفتوحة (حلقة واحدة). | 3 | |
| 3) ينطفئ $L_1$ ويزداد توهج $L_2$ ؛ المصباح $L_1$ مستقصر (دارة مستقصرة جزئيًا). | 3 | |
| 4) على التفرع. | 2 | |

tafawoq.site