السنة الثالثة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (06 نقاط)

1. أكمل: تُقاس شدة التيار الكهربائي بجهاز ..... يُربط على ..... ، ووحدتها ..... ورمزها .....
2. حوّل: $250\,\text{mA} = \ldots\ \text{A}$ ؛ $0{,}04\,\text{A} = \ldots\ \text{mA}$

التمرين الثاني : (06 نقاط)

دارة كهربائية تحتوي على: مولد، قاطعة، ناقل أومي، مقياس أمبير، ومقياس فولط لقياس التوتر بين طرفي الناقل الأومي.

1. ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة.
2. بيّن على المخطط جهة التيار الكهربائي.

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

وجد رامي ناقلًا أوميًا مُحيت ألوانه، فأراد معرفة مقاومته. طبّق عليه توترات مختلفة وقاس الشدة، فحصل على:

$U\,(\text{V})$	2	4	6
$I\,(\text{A})$	0,01	0,02	0,03

1. احسب النسبة $\dfrac{U}{I}$ في كل حالة. ماذا تلاحظ؟
2. اكتب نص قانون أوم وعبارته الرياضية.
3. استنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي.
4. ما شدة التيار إذا طبّق عليه توترًا قدره $9\,\text{V}$؟

بالتوفيق