الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الرموز النظامية الصحيحة للعمود (خطان متوازيان غير متساويين)، المصباح (دائرة بداخلها ×)، القاطعة المفتوحة، المحرك (دائرة بداخلها M).	4×0,75	6
2) يخرج التيار من القطب الموجب للمولد ويعود إليه من القطب السالب.	1,5	
3) عندما تكون الدارة مغلقة (القاطعة مغلقة ولا يوجد انقطاع).	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) التسلسل: العناصر في حلقة واحدة. التفرع: المصباحان في فرعين مختلفين.	2×1	6
2) في الربط على التفرع، لأن L_2 يبقى في حلقة مغلقة مع العمود.	2	
3) على التفرع، ليعمل كل جهاز مستقلًا عن الآخر وبتوتر الشبكة.	2	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) دارة قصيرة: ربط طرفي المأخذ بناقل مقاومته ضعيفة جدًا، فيمر تيار شديد جدًا يسبب الشرارة وارتفاع الحرارة.	3	8
2) المنصهرة أو القاطع الآلي (الفاصل)؛ يقطع التيار عند مروره بشدة كبيرة لحماية التركيب الكهربائي من الحريق.	2	
3) قطع التيار قبل أي إصلاح ، عدم لمس الأسلاك العارية ، عدم إدخال أجسام معدنية في المأخذ ، عدم لمس الأجهزة بأيدٍ مبللة ، الاستعانة بمختص.	3	

tafawoq.site