اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: السنة الثانية متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

1. ارسم الرمز النظامي لكل من: العمود ، المصباح ، القاطعة المفتوحة ، المحرك.
2. ما الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي خارج المولد؟
3. متى يتوهج المصباح في دارة بسيطة؟

التمرين الثاني (06 نقاط)

نربط مصباحين L_1 و L_2 مع عمود وقاطعة.

1. ارسم مخطط الدارة في حالة الربط على التسلسل، ثم في حالة الربط على التفرع.
2. في أي الربطين يبقى L_2 متوهجًا إذا احترق L_1؟ علّل.
3. كيف تُربط مصابيح المنزل؟ لماذا؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

أراد ياسر إصلاح مصباح مكتبه، فوصل طرفي المأخذ بسلك نحاسي مباشرة، فحدثت شرارة وانقطع التيار في كامل الشقة.

1. سمِّ الظاهرة التي حدثت، وفسّرها.
2. ما العنصر الذي قطع التيار في الشقة؟ وما دوره؟
3. اذكر ثلاث قواعد للأمن الكهربائي يجب على ياسر احترامها.

بالتوفيق

tafawoq.site