الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المولد (العمود) ، الأسلاك الناقلة ، المصباح (أو أي مستقبل) ، القاطعة.	4×0,5	6
2) النواقل: النحاس ، الحديد ، الألمنيوم.	3×0,5	
العوازل: البلاستيك ، الخشب الجاف ، الزجاج.	3×0,5	
النواقل تسمح بمرور التيار الكهربائي، والعوازل لا تسمح بمروره.	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) التسلسل: العناصر في حلقة واحدة. التفرع: كل مصباح في فرع خاص بين نقطتين مشتركتين.	2×1,5	6
2) في حالة الربط **على التفرع**.	1,5	
لأن كل مصباح في حلقة مستقلة، فانقطاع فرع لا يمنع مرور التيار في الفرع الآخر.	1,5	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) **الدارة القصيرة** (قصر الدارة).	2	8
2) السلك ناقل جيد لا يقاوم مرور التيار، فتمر شدة تيار كبيرة جدًا تسخّن الأسلاك والمولد.	2	
3) ذوبان العوازل البلاستيكية، نشوب الحرائق، تلف الأجهزة.	2	
4) **المنصهرة** (أو القاطع الآلي): يذوب سلكها الرقيق عند مرور تيار شديد فتنفتح الدارة.	2	

tafawoq.site