فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثانية متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (06 نقاط)

1. اذكر العناصر الأساسية لدارة كهربائية بسيطة.
2. صنّف المواد التالية إلى نواقل وعوازل: النحاس – البلاستيك – الحديد – الخشب الجاف – الزجاج – الألمنيوم.

التمرين الثاني (06 نقاط)

نربط مصباحين L_1 و L_2 مع عمود وقاطعة.

1. ارسم مخطط الدارة في حالة الربط على التسلسل، ثم في حالة الربط على التفرع.
2. في أي حالة يبقى L_2 مشتعلًا إذا احترق L_1؟ علّل.

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

أثناء تجربة، وصل أنيس مربطي العمود مباشرة بسلك نحاسي، فلاحظ بعد لحظات أن السلك والعمود سخنا.

1. ما اسم هذه الظاهرة؟
2. فسّر سبب ارتفاع الحرارة.
3. ما الأخطار التي قد تنجم عنها في المنزل؟
4. ما الجهاز الذي يحمي الدارة من هذه الظاهرة؟ وكيف يعمل؟

بالتوفيق

tafawoq.site