فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثالثة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (06 نقاط)

1. أكمل: تُقاس شدة التيار الكهربائي بجهاز ..... يُربط على ..... ، ووحدتها ..... ورمزها .....

2. حوّل: $0{,}04\,\text{A} = \ldots\ \text{mA}$ ؛ $250\,\text{mA} = \ldots\ \text{A}$

التمرين الثاني (06 نقاط)

دارة كهربائية تحتوي على: مولد، قاطعة، ناقل أومي، مقياس أمبير، ومقياس فولط لقياس التوتر بين طرفي الناقل الأومي.

1. ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة.

2. بيّن على المخطط جهة التيار الكهربائي.

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

وجد رامي ناقلًا أوميًا مُحيت ألوانه، فأراد معرفة مقاومته. طبّق عليه توترات مختلفة وقاس الشدة، فحصل على:

$U\,(\text{V})$	2	4	6
$I\,(\text{A})$	0,01	0,02	0,03

1. احسب النسبة $\dfrac{U}{I}$ في كل حالة. ماذا تلاحظ؟

2. اكتب نص قانون أوم وعبارته الرياضية.

3. استنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي.

4. ما شدة التيار إذا طبّق عليه توترًا قدره $9\,\text{V}$؟

بالتوفيق

tafawoq.site