فرض الفصل الأول

فرض في مادة: التربية العلمية والتكنولوجية

◆ تفوّق

المدة: 45 دقيقة

المستوى: السنة الخامسة ابتدائي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (03 نقاط)

اذكر عناصر الدارة الكهربائية البسيطة (ثلاثة على الأقل).

التمرين الثاني (04 نقاط)

وضعت مريم هذه الأشياء في دارة كهربائية مفتوحة لتعرف هل يشتعل المصباح. صنّفها إلى **ناقل** و**عازل**:

مسمار حديدي – مسطرة بلاستيكية – قطعة نحاس – قطعة خشب

ناقل (يشتعل المصباح)	عازل (لا يشتعل المصباح)
.....	.....

التمرين الثالث (03 نقاط)

رأى أخوك الصغير يُدخل مفتاحًا حديديًا في المقبس الكهربائي (البريزة).

1. ما الخطر الذي يهدده؟ ولماذا؟
2. اذكر نصيحة للوقاية من أخطار الكهرباء في البيت.

بالتوفيق

tafawoq.site