الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة متوسط — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $6\ \text{V}$ لكل منهما، لأن التوتر متساوٍ بين طرفي الفروع المركبة على التفرع.	2	**10**
2) $I_1 = \dfrac{U}{R_1} = \dfrac{6}{60} = 0{,}1\ \text{A}$ ؛ $I_2 = \dfrac{6}{120} = 0{,}05\ \text{A}$	3	
3) قانون جمع الشدات: $I = I_1 + I_2 = 0{,}1 + 0{,}05 = 0{,}15\ \text{A}$	3	
4) R_1 ، لأن مقاومته أصغر، وعند نفس التوتر كلما صغرت المقاومة زادت شدة التيار.	2	

الوضعية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) على التفرع، لأن كل فرع مستقل: يمكن التحكم في كل مصباح بقاطعته، وإذا احترق أحدهما يبقى الآخر مشتعلًا.	3	**10**
2) مخطط: مولد، وفرعان مركبان على التفرع، في كل فرع قاطعة ومصباح على التسلسل.	3	
3) $I = 0{,}25 + 0{,}25 = 0{,}5\ \text{A}$	2	
4) لتعمل كلها تحت نفس التوتر ($220\ \text{V}$)، ولكي يشتغل كل جهاز أو يتوقف باستقلالية عن الآخر.	2	

tafawoq.site